
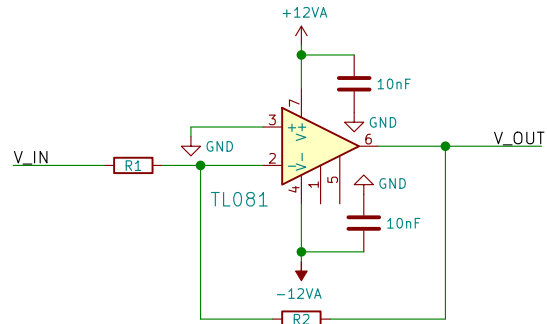


Inverting amplifier

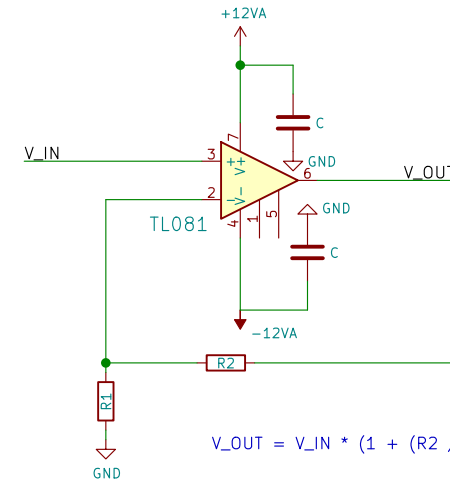


$$V_{OUT} = - V_{IN} * (R2 / R1)$$

non-inverting amplifier




$$V_{OUT} = V_{IN} * (1 + (R2 / R1))$$

summing amplifier

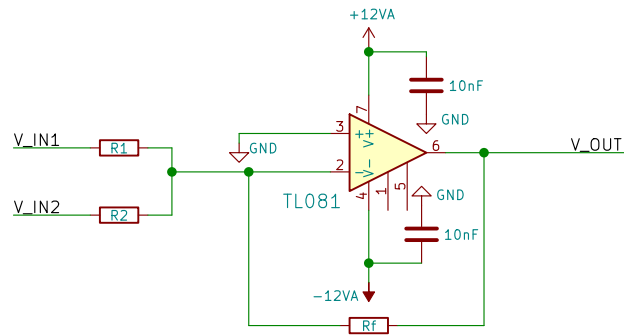

$$V_{OUT} = - Rf * (V_{IN1} / R1 + V_{IN2} / R2)$$

difference amplifier

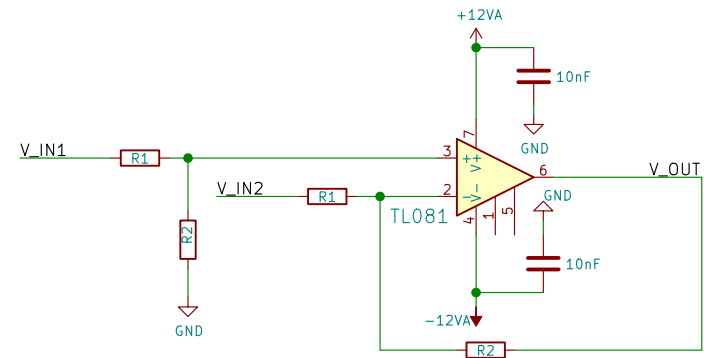

$$V_{OUT} = - (R1 / R2) * (V_{IN2} - V_{IN1})$$

Dan Weatherill

Oxhack

Sheet: /

File: op_amps.sch





Title: analog electronics session 2

Size: A4 Date: 2017-08-14

KiCad E.D.A. kicad 4.0.7

Rev: 1

Id: 1/1

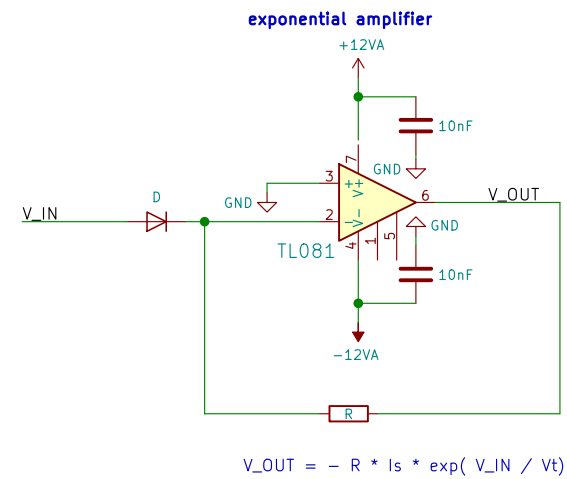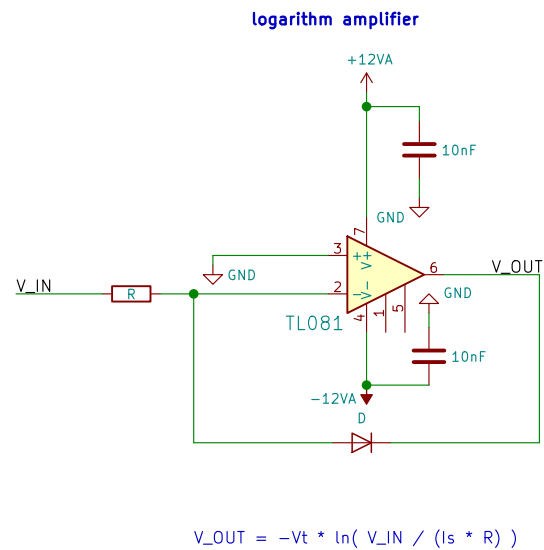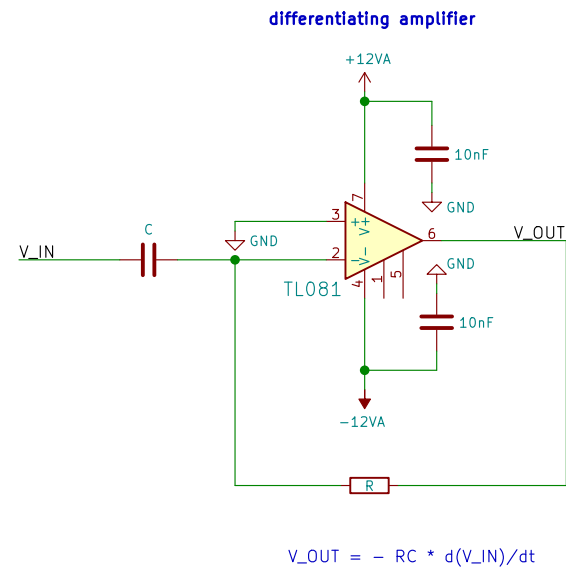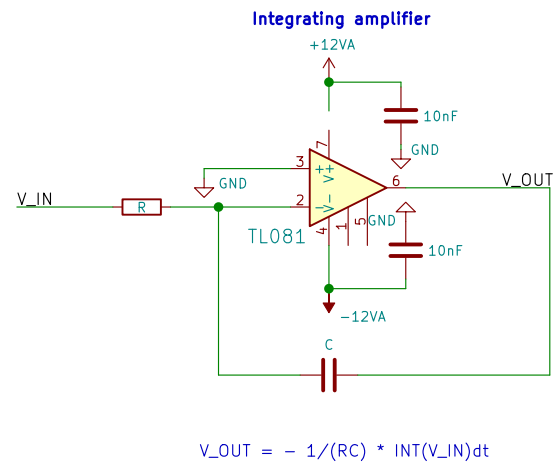

at room temperature, $V_t = 25.8 \text{ mV}$

Sheet: /
File: op_amps2.sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. eeschema 4.0.7

Rev:
Id: 1/1